



امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة - الشعبة العلمية

للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ - الدور الأول

المادة: الفيزياء

التاريخ: ٢٩ / ٦ / ٢٠٢٤

زمن الإجابة: ثلاث ساعات

اسم الطالب (رباعياً) /

المديرية / المحافظة / الإدارة التعليمية /

رقم الجلوس /

لجنة الامتحان /



تعليمات هامة

عزيزي الطالب .. اقرأ هذه التعليمات بعناية:

- تأكد من كتابة بياناتك كاملة وبطريقة صحيحة أعلى ورقتي الإجابة قبل البدء في الامتحان.
- عدد أسئلة كراسة الامتحان (٤٦) سؤالاً، منها عدد (٢) سؤالين مقاليتين يتم الإجابة عليهما في ورقة الإجابة المخصصة لذلك.
- عدد صفحات كراسة الامتحان (٢٨) صفحة بخلاف الغلاف.
- تأكد من تسلسل ترقيم الأسئلة، ومن عدد صفحات كراسة الامتحان، فهي مسئوليتك.
- زمن الامتحان (٣ ساعات).
- الدرجة الكلية للامتحان (٦٠) درجة.
- اقرأ السؤال بعناية، وفكر فيه جيداً قبل البدء في إجابته.
- استخدم القلم الجاف الأزرق فقط في الإجابة، وممنوع الكشط أو استخدام المزيل.
- عند إجابتك عن الأسئلة ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة تظليلاً كاملاً لكل سؤال بالقلم الجاف.
- مثال: عندما تكون الإجابة الصحيحة (ج) تظلل الدائرة الموجودة تحت الرمز (ج).
- في حال قيامك باختيار إجابة خطأ، قم بعمل علامة (X) عليها بشكل واضح، ثم قم بتظليل الرمز الدال على الإجابة الصحيحة وسيتم احتسابها، كما في الشكلين التاليين:


مثال	مثال
<p>الإجابة الصحيحة</p> <p>أ ب ج د</p> <p>○ ● ○ ⊗ 12</p>	<p>الإجابة الصحيحة</p> <p>أ ب ج د</p> <p>○ ● ○ ○ 12</p>

- اختر إجابة واحدة فقط؛ لأنه عند اختيار إجابتين أو أكثر تفقد درجة السؤال.
- يتم إجابة الأسئلة المقالية في ورقة الإجابة المخصصة لإجابة الأسئلة المقالية وفي المكان المحدد لكل سؤال.
- لا يعتد بإجابة أسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية في كراسة الأسئلة.
- كن حريصاً على تظليل إجابتك في نطاق دائرة الإجابة.
- في حال استلامك ورقة إجابة تالفة أو مطبوعة بشكل غير واضح، قم بطلب ورقة إجابة جديدة من المشرف.
- تأكد من تطابق رقم السؤال في ورقة أسئلة الاختبار مع نفس الرقم في ورقة الإجابة.
- يسمح باستخدام الآلة الحاسبة.

مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح

أولاً - الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) «كل سؤال درجة واحدة» :

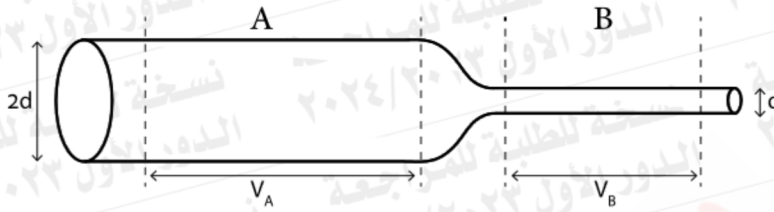
١) يمثل الشكل موصل معدني مختلف في مساحة المقطع وصل بين طرفي بطارية في دائرة كهربية مغلقة، فإذا علمت أن طول الجزء (A) = طول الجزء (B).



فإن النسبة بين $\frac{\text{فرق الجهد (V}_A\text{)}}{\text{فرق الجهد (V}_B\text{)}} = \dots\dots\dots$

- ١) $\frac{R_B}{R_A}$ ٢) $\frac{R_A}{R_B}$ ٣) $\frac{2R_A}{R_B}$ ٤) $\frac{4R_A}{R_B}$

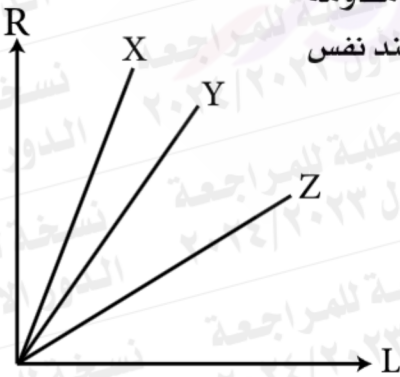٢) الرسم البياني الموضح يعبر عن العلاقة بين تغير مقاومة أسلاك من ثلاث مواد مختلفة لها نفس المساحة وعند نفس درجة الحرارة مع تغير طول السلك.




أي من الاختيارات الآتية صحيح؟

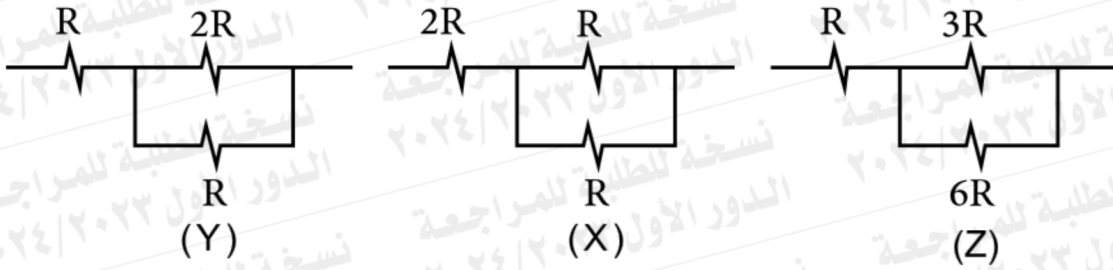- ١) $\sigma_Z = \sigma_Y = \sigma_X$ ٢) $\sigma_Z < \sigma_Y < \sigma_X$ ٣) $\sigma_Z > \sigma_Y > \sigma_X$ ٤) $\sigma_Z > \sigma_X > \sigma_Y$

٣

توضح الأشكال عدة مقاومات متصلة معاً توالي وتوازي.




أي الاختيارات صحيح بالنسبة للمقاومة المكافئة لكل مجموعة؟

- Ⓐ المقاومة الكلية في الشكل (X) تساوي المقاومة الكلية في الشكل (Y).
- Ⓑ المقاومة الكلية في الشكل (X) أقل من المقاومة الكلية في الشكل (Y).
- Ⓒ المقاومة الكلية في الشكل (Z) أقل من المقاومة الكلية في الشكل (X).
- Ⓓ المقاومة الكلية في الشكل (Z) أكبر من المقاومة الكلية في الشكل (Y).

٤

لديك دائرة كهربائية كما بالشكل

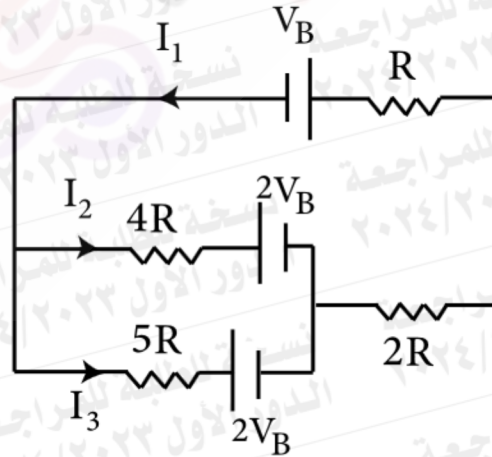

فإن $I_1 = \dots\dots\dots I_3$

- Ⓐ 2.25
- Ⓑ 1.25
- Ⓒ 0.8
- Ⓓ 1.8

٣


٥

عند مرور تيار كهربى في سلك مستقيم موضوع في الهواء يتولد عند نقطة بجوار السلك مجال مغناطيسى (B) ، لتقليل كثافة الفيض عند نفس النقطة يلزم

- استبدال السلك بأخر ذي طول أقل وتوصيله بنفس المصدر الكهربى.
- استبدال السلك بأخر ذي طول أكبر وتوصيله بنفس المصدر الكهربى.
- استبدال السلك بأخر له نفس الطول ومساحة مقطعه أكبر وتوصيله بنفس المصدر الكهربى.
- استبدال المصدر الكهربى بأخر قوته الدافعة الكهربائية أكبر.

٦

في الشكل الموضح

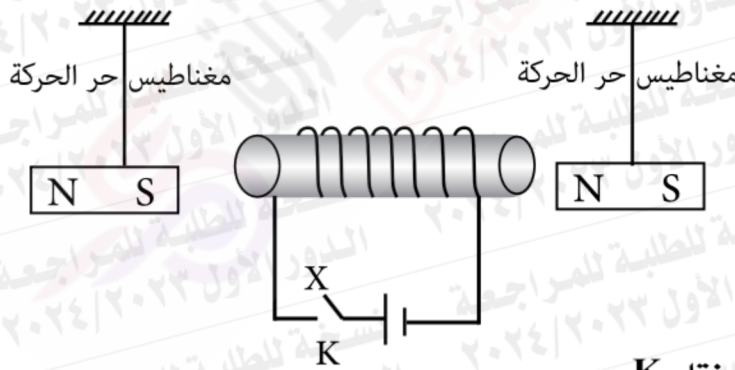


عند غلق المفتاح K

- المغناطيس (2) يقترب من الملف والمغناطيس (1) يبتعد عن الملف.
- المغناطيسان (1) ، (2) يقتربان من الملف.
- المغناطيس (1) يقترب من الملف والمغناطيس (2) يبتعد عن الملف.
- المغناطيسان (1) ، (2) يبتعدان عن الملف.

٤

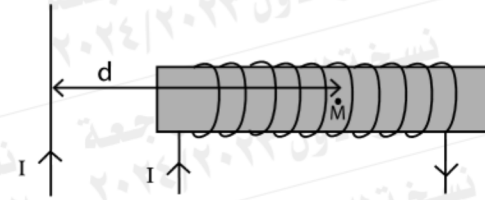٧ الشكل المقابل ملف لولبي عدد لفاته N وطوله L يمر به تيار (I) وسلك مستقيم يمر به تيار I وموضوع في مستوى بحيث يكون عمودياً على محور الملف اللولبي.




فتكون محصلة كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة (M) تساوي

- ١ $\sqrt{B^2_{\text{سلك}} - B^2_{\text{لولبي}}}$ (ب) $(B^2_{\text{سلك}}) - (B^2_{\text{لولبي}})$
- ٢ $\sqrt{B^2_{\text{سلك}} + B^2_{\text{لولبي}}}$ (د) $(B^2_{\text{سلك}}) + (B^2_{\text{لولبي}})$

٨ من الشكل المقابل :

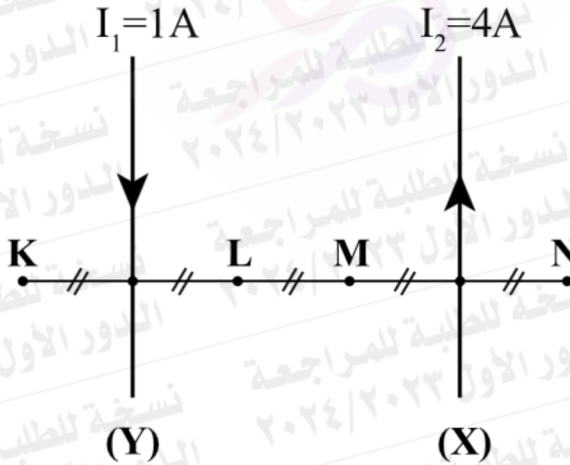عند أي نقطة يوضع سلك يمر به تيار كهربائي في نفس مستوى الصفحة وموازي للسلكين (X) ، (Y) بحيث لا يتأثر بقوة مغناطيسية؟



- ١ K
- ٢ L
- ٣ M
- ٤ N

٩ لديك جلفانومتران مر تيار شدته (I) في كل منهما فانحرف الجلفانومتر الأول بزاوية 30° والجلفانومتر الثاني بزاوية أكبر من الأول بعشر درجات وعند زيادة شدة التيار إلى $2I$ (2I)

فأي العبارات الآتية تكون صحيحة بعد زيادة التيار إلى $2I$ في كل منهما؟

أ زاوية انحراف الجهاز الأول تساوي 20°

ب حساسية الجهاز الأول تكون $\frac{60}{I}$

ج حساسية الجهاز الثاني تكون $\frac{40}{I}$

د زاوية انحراف الجهاز الثاني تساوي 40°


١٠ جلفانومتر مقاومة ملفه (Rg) وصل بمجزئ تيار قيمته $\frac{1}{2} Rg$ ثم أعيد توصيل

الجلفانومتر بمجزئ تيار قيمته $\frac{1}{4} Rg$ ،

فإن النسبة حساسية الأميتر في الحالة الأولى
حساسية الأميتر في الحالة الثانية

أ $\frac{1}{5}$ ب $\frac{3}{5}$ ج $\frac{1}{3}$ د $\frac{5}{3}$

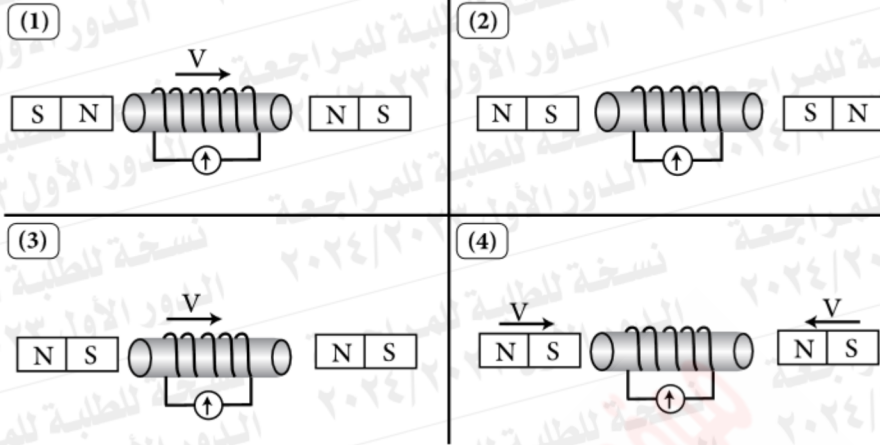١١ توضح الأشكال أربعة ملفات متماثلة تماماً،




ما هو الترتيب الصحيح لمقدار القوة الدافعة المستحثة المتوسطة في كل ملف علماً بأن المغناطيسات متماثلة وتبعد نفس المسافة عن الملف.

① $emf_2 = emf_4 > emf_1 = emf_3$

② $emf_1 = emf_4 > emf_2 = emf_3$

③ $emf_4 = emf_2 > emf_1 > emf_3$

④ $emf_1 = emf_3 > emf_2 = emf_4$

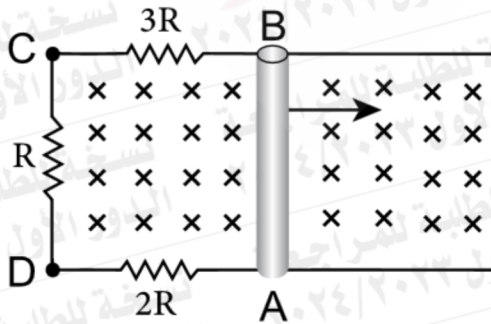

١٢ الشكل المقابل يوضح موصل (AB) حر


الحركة يتأثر بمجال مغناطيسي منتظم عمودي على مستواه، وعندما يتحرك الموصل AB ناحية اليمين كما بالشكل.

فأي العبارات التالية تكون صحيحة

عند لحظة حركة الموصل (AB)

① جهد النقطة (C) يساوي جهد النقطة D ② جهد النقطة (A) يساوي جهد النقطة B

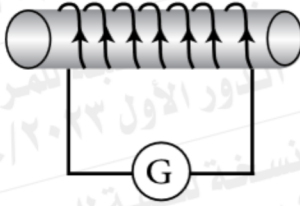③ جهد النقطة (C) أقل من جهد النقطة D ④ جهد النقطة (C) أكبر من جهد النقطة D



A

١٣ قام طالب بعمل عدة إجراءات للحصول على تيار كهربائي مستحث في الملف الموضح كما في الشكل.

فأي الإجراءات الآتية يكون صحيحاً؟


الاختيارات	القطب A	حركة المغناطيس
1	جنوبي	يقترب من الملف
2	جنوبي	يبتعد عن الملف
3	شمالي	يقترب من الملف
4	شمالي	يبتعد عن الملف

د ٢، 3

ج 4، 3

ب 4، 1


أ 2، 1

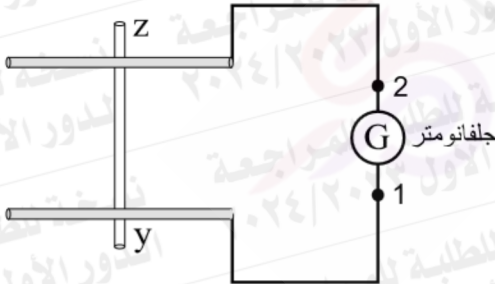

١٤ الشكل الموضح يتأثر بمجال مغناطيسي والسلك ZY قابل للحركة ولكي يمر تيار في الجلفانومتر من نقطة (1) إلى نقطة (2). أي من الاختيارات التالية صحيح؟

اتجاه حركة السلك	اتجاه المجال المغناطيسي
أ نحو يسار الصفحة	عمودي على مستوى الصفحة وإلى خارج الصفحة
ب نحو يمين الصفحة	عمودي على مستوى الصفحة وإلى خارج الصفحة
ج نحو يمين الصفحة	في مستوى الصفحة وإلى جهة اليسار
د نحو يسار الصفحة	في مستوى الصفحة وإلى جهة اليمين

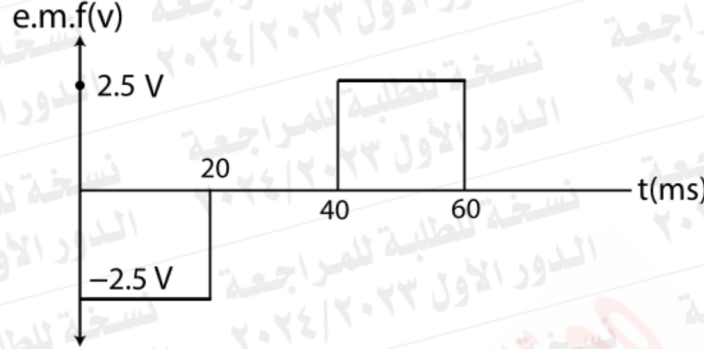١٥ يوضح الشكل العلاقة بين القوة الدافعة المستحثة في حلقة معدنية تدخل في فيض منتظم كثافته $0.2T$ بسرعة منتظمة حتى يخرج من تأثير هذا الفيض والزمن (t)



فإن مساحة الحلقة المعدنية تساوي





- ١ (i) $0.50cm^2$ ٢ (b) $0.50m^2$ ٣ (c) $0.25cm^2$ ٤ (d) $0.25m^2$

١٦ محول كهربى خافض للجهد كفاءته 90% استخدم لتشغيل جرس مكتوب عليه $(60w - 0.5A)$

والمحول يعمل على جهد 220 فولت، فإن النسبة بين عدد لفاته $\frac{N_s}{N_p}$

- ١ (i) $\frac{33}{20}$ ٢ (b) $\frac{6}{11}$ ٣ (c) $\frac{11}{6}$ ٤ (d) $\frac{20}{33}$

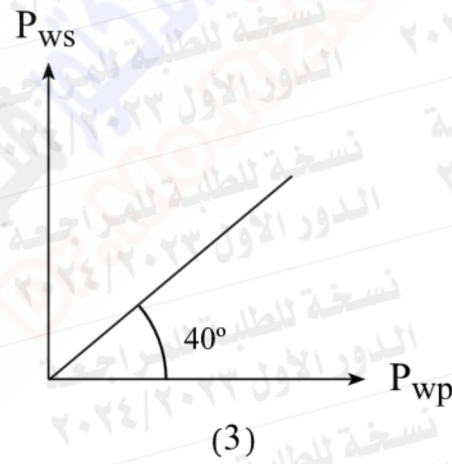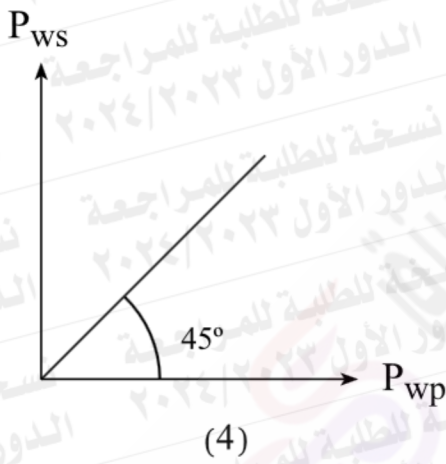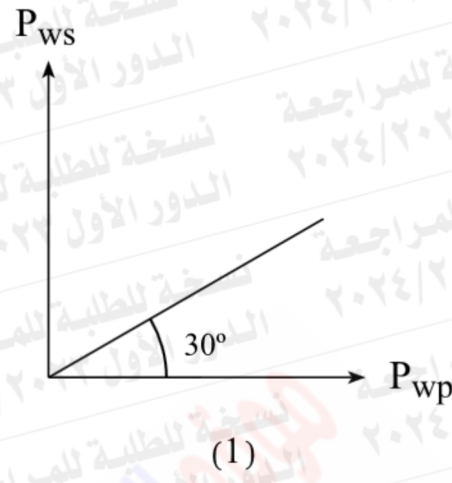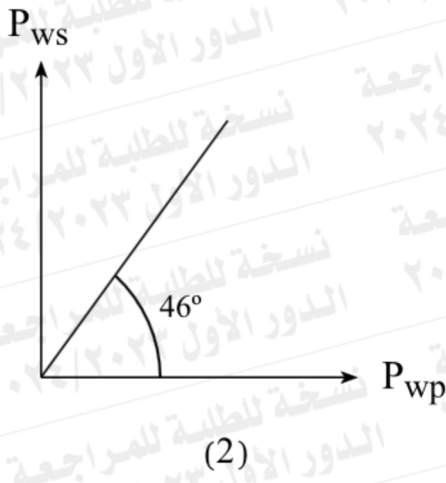١٧ أي من الأشكال البيانية التالية يمثل أعلى كفاءة لمحول كهربائي؟




د الشكـل (3)

ج الشكـل (1)

ب الشكـل (2)

ا الشكـل (4)

١٨ أي الأشكال التالية

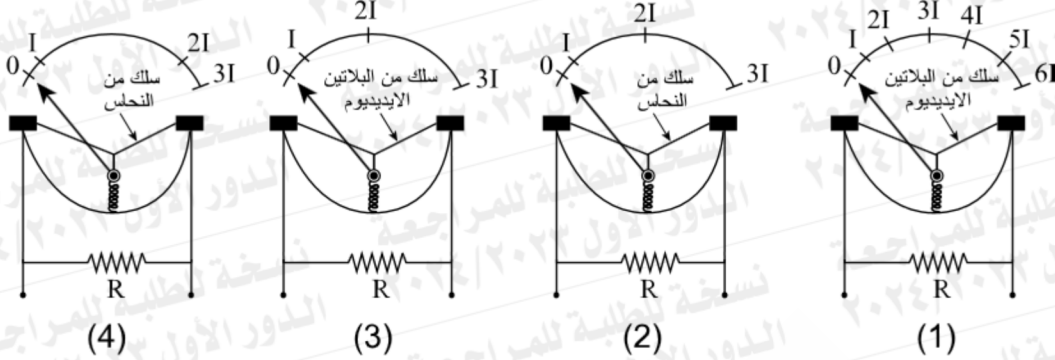

يعبر عن التركيب الصحيح للأميتر الحراري.


- (1) ① (2) ② (3) ③ (4) ④

١٩ في الدائرة المهتزة، ما التغير الحادث لتردد التيار المار بالدائرة عند زيادة كل من معامل

الحث الذاتي وملفها وسعة مكثفها إلى الضعف؟

- ① يزداد أربعة أمثال. ② يقل للربع. ③ يقل للنصف. ④ يزداد للضعف.

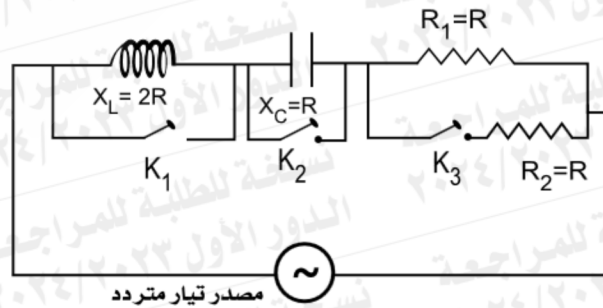٢٠ في الدائرة الكهربائية مكثف وملف حث مهمل المقاومة الأومية ومقاومتان (1 و 2)



للحصول على أكبر قدرة كهربائية مستهلكة يجب أن يتم

- ① فتح K_1, K_2, K_3 ② فتح K_2 وغلقت (K_1, K_3) ③ غلق (K_3, K_2) وفتح K_1 ④ غلق K_3, K_2, K_1

٢١ عند تغيير جهد الشبكة في أنبوبة أشعة الكاثود من $(-4v)$ إلى $(-12v)$ مع ثبوت فرق الجهد بين الأنود والكاثود ، أي من الاختيارات التالية صحيح؟

إضاءة الشاشة الفلورية	عدد الإلكترونات المارة خلال الشبكة
تزداد	تقل
تزداد	تزداد
تقل	تقل
تقل	تزداد

أ

ب

ج

د

٢٢ فوتون طاقته $\frac{h\nu}{3}$ ، فإن كمية حركته وطوله الموجى تساوي
(علماً بأن h هي ثابت بلانك ν هي التردد).

الطول الموجى	كمية الحركة
$\frac{\nu}{3c}$	$\frac{3h\nu}{c}$
$\frac{3c}{\nu}$	$\frac{h\nu}{3c}$
$\frac{\nu}{3c}$	$\frac{h\nu}{3c}$
$\frac{3c}{\nu}$	$\frac{3h\nu}{c}$


أ

ب

ج

د

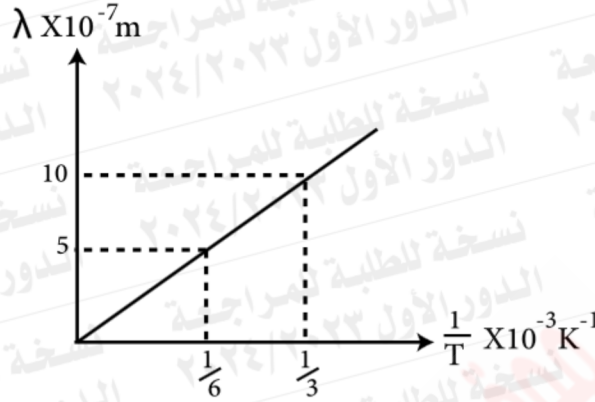٢٣ يوضح الشكل العلاقة البيانية بين الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع ومقلوب درجة الحرارة على تدرج كلفن.



فإن الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع عند درجة حرارة 2000K


20000A° (ب)

15000A° (أ)

20000nm (د)

15000nm (ج)

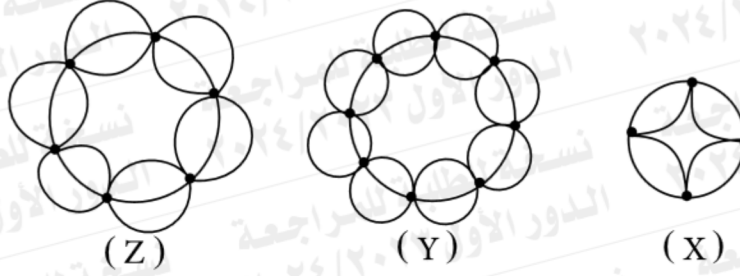
٢٤) تعبر الأشكال الآتية عن ثلاثة مستويات للطاقة تبعاً لتصوير بور في ذرة الهيدروجين



فأي الاختيارات الآتية صحيح؟

- ينطلق فوتون في منطقة الضوء المرئي عندما ينتقل الإلكترون من المستوى (Y) إلى المستوى (Z).
- طاقة المستوى (Z) أقل من طاقة المستوى (X).
- فرق الطاقة بين المستويين (Z, X) أكبر من فرق الطاقة بين المستويين (Y, Z).
- طاقة المستوى (X) أكبر من طاقة المستوى (Y).

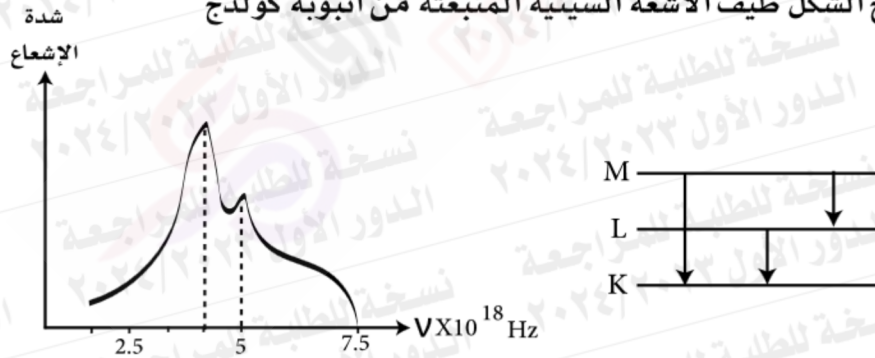٢٥) يوضح الشكل طيف الأشعة السينية المنبعثة من أنبوبة كولدج



فأي الاختيارات التالية يعبر عن تردد الفوتونات المميزة للأشعة السينية والانتقالات الناتجة منها؟

- $5 \times 10^{18} \text{ Hz}$ من المستوى (M) إلى المستوى (K).
- $5 \times 10^{18} \text{ Hz}$ من المستوى (M) إلى المستوى (L).
- $5.3 \times 10^{18} \text{ Hz}$ من المستوى (M) إلى المستوى (K).
- $5.3 \times 10^{18} \text{ Hz}$ من المستوى (M) إلى المستوى (L).

٢٦ أي من الأشعة التالية في عملية التصوير ثلاثي الأبعاد يوجد اختلاف في الطور بين فوتوناته.


- أ) الشعاع الصادر من المصدر الضوئي ويسقط على المرآة.
- ب) الشعاع الصادر من المصدر الضوئي ويسقط على الجسم.
- ج) الشعاع المنعكس عن المرآة إلى اللوح الفوتوغرافي.
- د) الشعاع المنعكس عن الجسم إلى اللوح الفوتوغرافي.

٢٧ إذا كان فرق الطور بين الأشعة في التصوير المجسم يساوي $\frac{\pi}{4}$ فاي الاختيارات التالية يعبر عن فرق المسار بين هذه الأشعة؟

- أ) $\frac{\lambda}{2}$
- ب) $\frac{\lambda}{4}$
- ج) $\frac{\lambda}{8}$
- د) $\frac{\lambda}{16}$

٢٨

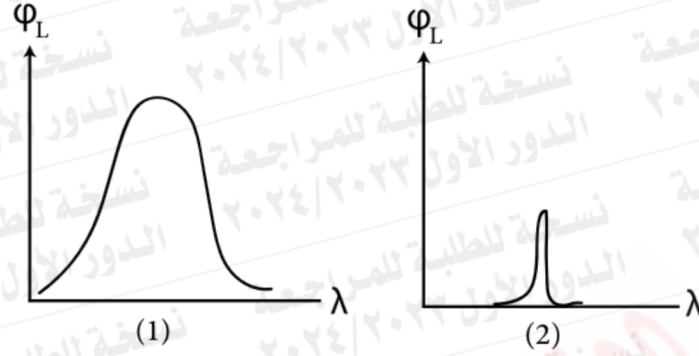الشكل يوضح المدى الطيفي لمصدرين ضوئيين (1) و (2)، فعندما يقطع الضوء الناتج عن المصدرين مسافة d فكانت شدة إضاءة المصدر (1) هي $2I$ وشدة إضاءة المصدر (2) هي I ،



فعندما تصبح المسافة $2d$ فتكون شدة إضاءة المصدرين (1)، (2) :

شدة الضوء الناتج عن المصدر (1)	شدة الضوء الناتج عن المصدر (2)
$\frac{I}{4}$	$2I$
$\frac{I}{2}$	I
$2I$	$\frac{I}{4}$
$\frac{I}{4}$	I

أ

ب



ج

د


الشكل يعبر عن دائرة كهربية مكافئة لبوابات منطقية.



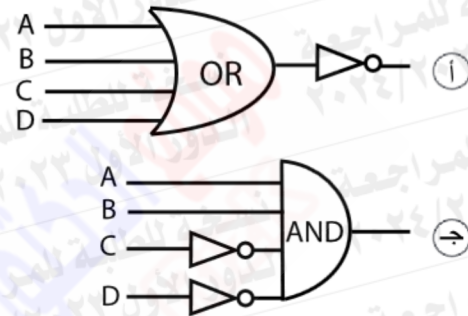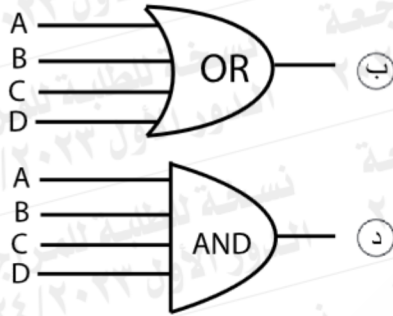
أي الأشكال يعبر عن البوابة المنطقية المكافئة؟



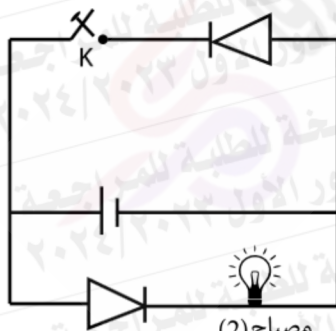إذا علمت أن مقاومة الوصلة الثنائية في حالة التوصيل الأمامي مهملة.



مصباح (2)

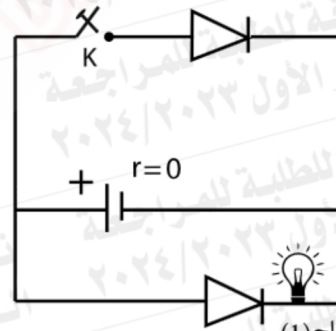


مصباح (1)

وفي حالة التوصيل الخلفي لا نهائية فعند غلق المفتاح في الدائرتين

المصباح (2)	المصباح (1)
لا يتأثر	ينطفئ
ينطفئ	تزيد إضاءته
تزيد إضاءته	تقل إضاءته
تقل إضاءته	لا تتأثر إضاءته

ا
ب
ج
د

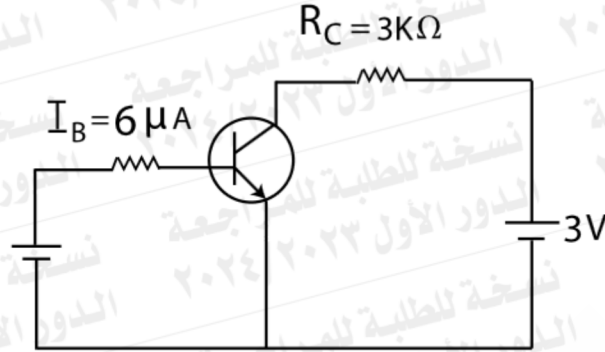٣١) يوضح الشكل دائرة ترانزستور (npn) معامل التكبير ($\beta_e = 99$)




فيكون تيار المجمع وجهد الخرج

جهد الخرج	تيار المجمع I_C
2.982V	0.06μA
1.782V	16.5μA
1.218V	594μA
2.982V	16.5μA

- Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

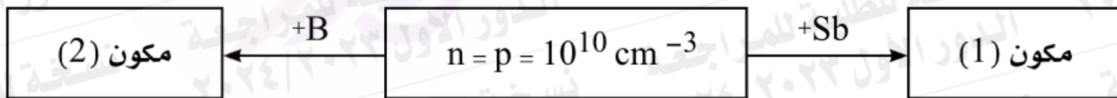٣٢) الشكل يوضح زيادة التوصيل الكهربائي لبلورة جرمانيوم نقي من التطعيم بذرات شائبة.
بلورة جرمانيوم نقي



إذا كان تركيز الشوائب المضافة في كل حالة 10^{12} cm^{-3} فإن:

نسبة $\frac{n_1}{n_2}$	نسبة $\frac{p_1}{p_2}$	المكون (2)	المكون (1)
10^{-4}	10^4	P-type	N-type
10^4	10^{-4}	P-type	N-type
10^{-4}	10^4	N-type	P-type
10^4	10^{-4}	N-type	P-type

- Ⓐ
Ⓑ
Ⓒ
Ⓓ

ثانيًا - الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) «كل سؤال درجتان»:


٣٣) ملف دائري عدد لفاته (60) لفة ومساحة وجهه (36 cm²) يخترقه فيض مغناطيسي

عمودي على مستوى الملف كثافة فيضه $1 \times 10^{-6} \text{ T}$

إذا دار الملف $\frac{1}{2}$ دورة في زمن قدره (400ms) فإن القوة الدافعة المستحثة اللحظية المتولدة في الملف.

- ① 1.08nV ② 0.54 μV ③ 1.08 μV ④ 0.54nV

٣٤) لديك دائرة كهربية كما بالشكل

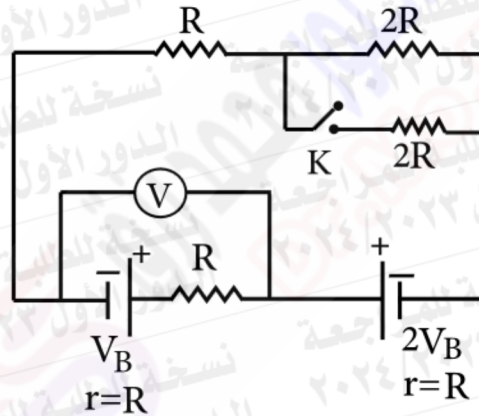




فأي الاختيارات التالية يكون صحيحًا؟

قراءة الفولتميتر عند فتح المفتاح K	قراءة الفولتميتر عند غلق المفتاح K
① $\frac{4}{3} V_B$	$\frac{6}{5} V_B$
② $\frac{4}{3} V_B$	$\frac{7}{5} V_B$
③ $\frac{7}{6} V_B$	$\frac{6}{5} V_B$
④ $\frac{7}{6} V_B$	$\frac{7}{5} V_B$

٣٥


سلك (M) يمر به تيار كهربى وموضوع عمودى على مستوى الصفحة ومحاط بعدة موصلات مختلفة (A ، B) يمر بها تيار كهربى.

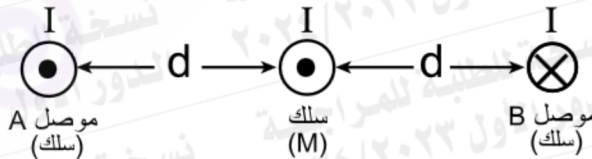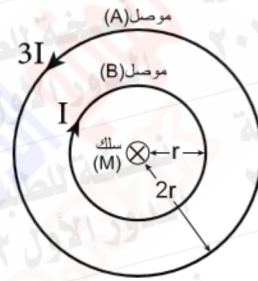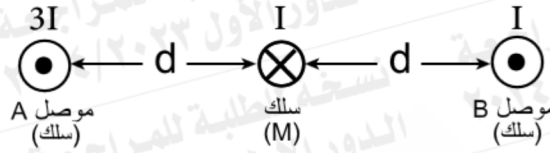فى أى الأشكال التالية لن يتأثر السلك (M) بقوة مغناطيسية بسبب المجال المغناطيسى الناشئ عن الموصلات المحيطة بالسلك ؟



٣٦

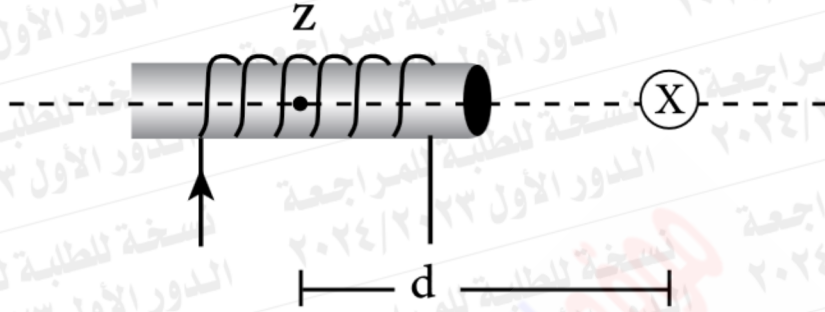يوضح الشكل المقابل ملف لولبي يمر به تيار كهربائي فينتج له فيض مغناطيسي كثافة فيضه فقط 6B عند النقطة (Z) في منتصف محور الملف وعند وضع سلك يمر به تيار كهربائي داخل الصفحة كما بالشكل فيتولد له فقط كثافة فيض عند النقطة (Z) تساوي 8B فإذا زادت المسافة d إلى الضعف،



فإن محصلة كثافة الفيض عند النقطة (Z) تصبح من محصلة كثافة الفيض عند النقطة (Z) قبل زيادة المسافة.

- ١.4 (أ) 0.72 (ب) 1.6 (ج) 0.5 (د)

٣٧


عند سقوط فوتونات ضوء بمعدل Φ_L وتردد (v) على كاثود خلية كهروضوئية كانت شدة التيار الكهروضوئي الناتجة 3mA، وعند زيادة معدل سقوط الفوتونات لنفس الضوء فأى من الاختيارات التالية صحيح؟

شدة التيار الكهروضوئي	دالة الشغل
3 mA	تظل كما هي
3 mA	تقل للنصف
6 mA	تظل كما هي
9 mA	تزيد للضعف

- ١ (أ)
٢ (ب)
٣ (ج)
٤ (د)

٣٨

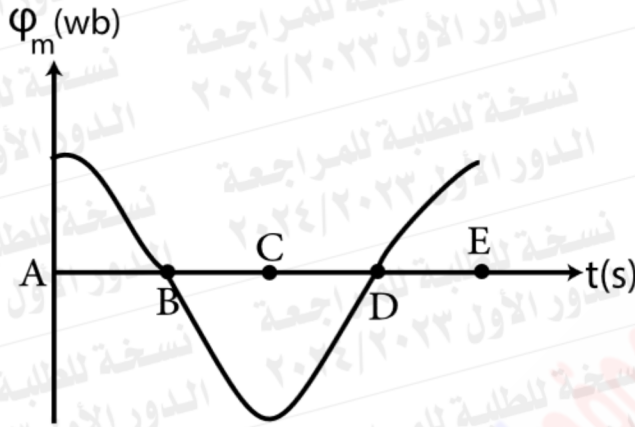يعبر الشكل البياني عن تغير الفيض المغناطيسي الذي يخترق ملف ديناو أثناء دورانه بالنسبة للزمن.



أي الاختيارات الآتية صحيح؟

عند النقطة	القوة الدافعة اللحظية المتولدة في الملف
B , D	صفر
D , C	قيمة عظمى
A , C	صفر
B , C	قيمة عظمى


①

②

③

④

٣٩

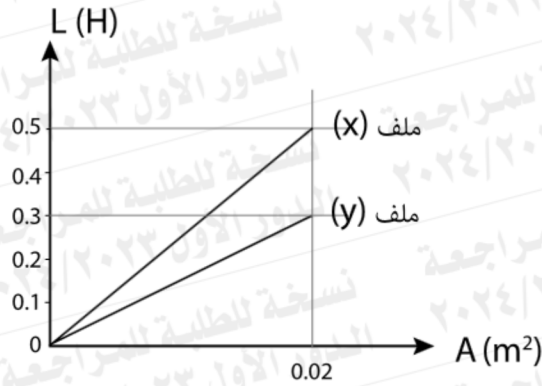

يوضح الشكل البياني العلاقة بين تغير
معامل الحث الذاتي (L) مع تغير مساحة
المقطع (A) وذلك لملفين لولبيين (x)
و (y) لهما نفس معامل النفاذية .

إذا علمت أن طول الملف (x) يساوي 15
مرة من طول الملف (y) فإن النسبة بين :
عدد لفات الملف (y) إلى عدد لفات
الملف (x) تساوي


$\frac{4}{5}$ (د)

$\frac{1}{5}$ (ج)





$\frac{2}{5}$ (ب)

$\frac{3}{5}$ (أ)

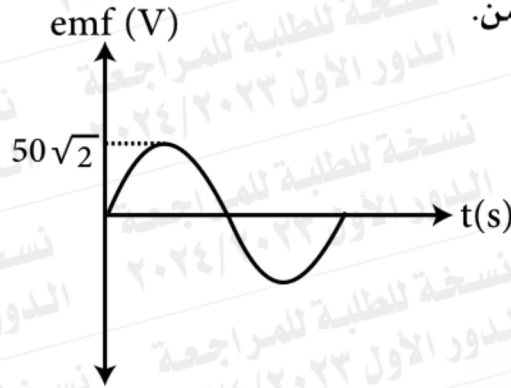
٤٠ يوضح الشكل العلاقة بين القوة الدافعة المستحثة في مولد تيار متردد مقاومة ملفه 500Ω مع الزمن.



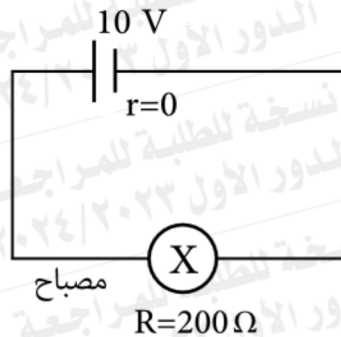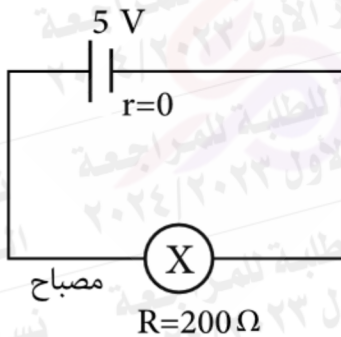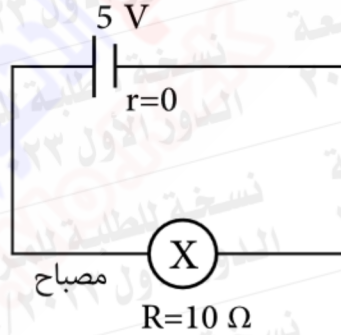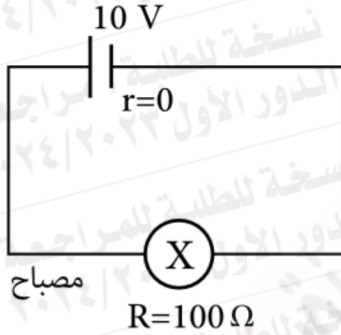أي من الدوائر التالية تصلح لاستبدال العمود الكهربائي بالمولد ليعطي نفس شدة التيار قبل الاستبدال؟



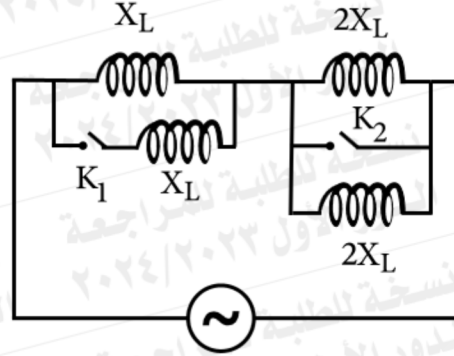٤١) يوضح الشكل المقابل دائرة كهربائية بها عدة ملفات حث متصلة معاً



المفاعلة الحثية الكلية عند غلق K_1 بينما K_2 مفتوح =
 فإن النسبة بين = المفاعلة الحثية الكلية عند غلق K_2 بينما K_1 مفتوح

د) $\frac{3}{2}$


ج) $\frac{3}{1}$

ب) $\frac{2}{3}$

أ) $\frac{1}{3}$

٤٢ في الشكل المقابل:

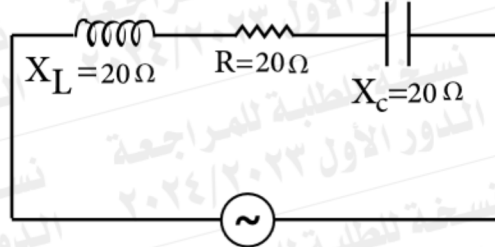إذا تم استبدال الملف بآخر له نفس الطول ونفس مساحة المقطع ونفس مادة السلك، وعدد لفاته ضعف عدد لفات الملف الأصلي



المعاوقة في الحالة الثانية

المعاوقة في الحالة الأولى

فإن النسبة بين =

- ١) $\sqrt{10}$ ٢) $20\sqrt{10}$ ٣) $\frac{1}{\sqrt{10}}$ ٤) $\frac{1}{20\sqrt{2}}$


٤٣

عند استخدام مجهر ضوئي لرؤية جسم أبعاده $\frac{X}{2}$ فإن كمية حركة الفوتون في شعاع الضوء المستخدم تساوي

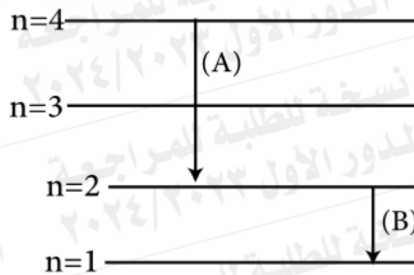- ١) $\frac{h}{3X}$ ٢) $\frac{h}{2X}$ ٣) $\frac{3h}{X}$ ٤) $\frac{3h}{2X}$

٤٤


يوضح الشكل انتقالات لإلكترونات بين مستويات الطاقة لذرة هيدروجين



فإن النسبة بين $\frac{v_A}{v_B}$ =

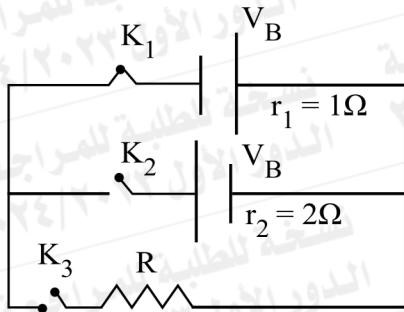- ١) $\frac{4}{1}$ ٢) $\frac{1}{4}$ ٣) $\frac{2}{1}$ ٤) $\frac{1}{2}$

ثالثاً- الأسئلة المقالية (يتم الإجابة عليها بورقة الإجابة المخصصة لها) «كل سؤال درجتان»:




٤٥) الشكل يمثل دائرة كهربائية عند غلق K_1 ، K_3 فقط يمر تيار شدته $(0.8A)$ وعند غلق K_2 ، K_3 فقط يمر تيار شدته $(0.6A)$ ، احسب قيمة V_B

٤٦) الشكل يوضح تركيب جهاز الأوميتير إذا علمت أن مقاومة خارجية قدرها $10 K\Omega$ ، تؤدي إلى

انحراف مؤشر الجهاز إلى $\frac{1}{3}$ قيمته العظمى

$$I_{\max} = 900 \mu A$$

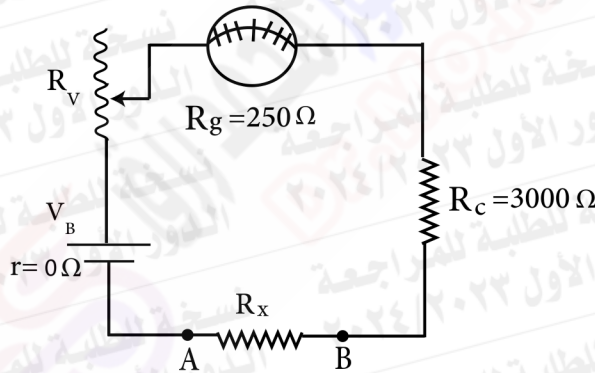

احسب 1 - المقاومة المأخوذة من الريوستات R_V .

2 - ق. د. ك. للعمود (V_B) .



نماذج الإجابة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
الدور الأول - العام الدراسي 2023 / 2024



نموذج الإجابة وبيان توزيع الدرجات لامتحان (الفيزياء - باللغة العربية)
(الشعبة العلمية)

32	عدد الأسئلة الموضوعية بدرجة واحدة
12	عدد الأسئلة الموضوعية بدرجتين
2	عدد الأسئلة المقالية بدرجتين
46	العدد الكلي للأسئلة
60	الدرجة الكلية للامتحان

جميع النماذج

ثانياً : الأسئلة المقالية

رقم السؤال	الدرجة	مقياس التقدير
45	2	$V_B = 0.8 (1 + R) \left[\frac{1}{2} \right]$ $V_B = 0.6 (2 + R) \left[\frac{1}{2} \right]$ $0.8 (1 + R) = 0.6 (2 + R)$ $R = 2 \Omega \left[\frac{1}{2} \right]$ $V_B = 0.8 (1 + 2) = 2.4 V \left[\frac{1}{2} \right]$ - أي إجابة أخرى صحيحة يعطى الطالب الدرجة كاملة - إذا كتب الطالب الإجابة الصحيحة مباشرة يعطى نصف الدرجة



نماذج الإجابة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة
الدور الأول - العام الدراسي 2024 / 2023



نموذج الإجابة وبيان توزيع الدرجات لامتحان (الفيزياء - باللغة العربية)
(الشعبة العلمية)

32	عدد الأسئلة الموضوعية بدرجة واحدة
12	عدد الأسئلة الموضوعية بدرجتين
2	عدد الأسئلة المقالية بدرجتين
46	العدد الكلي للأسئلة
60	الدرجة الكلية للامتحان

جميع النماذج

ثانياً : الأسئلة المقالية

رقم السؤال	الدرجة	مقياس التقدير
46	2	$R_{ex} = R_{drv.} (n-1) \left[\frac{1}{2} \right]$ $R' = \frac{R_x}{n-1} = \frac{10000}{2} = 5000 \Omega \left[\frac{1}{2} \right]$ $R_V = 5000 - (3000 + 250)$ $= 1750 \Omega \left[\frac{1}{2} \right]$ $V_B = I_g \times R' = 900 \times 10^{-6} \times 5000$ $= 4.5 V \left[\frac{1}{2} \right]$ <p>- أي إجابة أخرى صحيحة يعطى الطالب الدرجة كاملة - إذا كتب الطالب الإجابة الصحيحة مباشرة يعطى نصف الدرجة</p>